

# Laboratorio N° 1

Tomás Vidal  
*Circuitos Electrónicos 1*  
Facultad de Ingeniería, UNLP, La Plata, Argentina.  
26 de Marzo, 2024.

## I. INTRODUCCIÓN

A continuación se detallan los procedimientos y resultados del laboratorio de Circuitos Electrónicos 1. Se emplearon dos configuraciones para un amplificador operacional (*inversora* y *no inversora*), se efectuaron análisis de frecuencias y ganancias para diferentes valores de los componentes involucrados, los mismos se especifican en los resultados. Se concluye que el producto de ganancia ancho de banda se conserva para una misma topología. Posteriormente se realizaron pruebas sobre una placa de ensayo en la que aparecían no linealidades, y luego de activar la realimentación desde la salida se solucionó la no linealidad.

## II. ANÁLISIS DE PRODUCTO GANANCIA - ANCHO DE BANDA

### II-A. Elementos de trabajo

Para realizar las pruebas se emplearon diversos instrumentos de laboratorio: *osciloscopio*<sup>1</sup>, *multímetro*<sup>2</sup>, *fuentes regulables*<sup>3</sup>, *generador de funciones*<sup>4</sup>, y las placas de ensayos provistas a las cuales se las referirá como 1 (1) y 2 (2).

### II-B. Placa de ensayos 1

La placa de ensayos 1 permite recrear diversas topologías de una etapa de amplificación con un amplificador operacional 741<sup>5</sup>, esta placa es la síntesis correspondiente al diagrama circuital de la figura 3. En particular se trabajó con las topologías realimentadas negativamente (realimentación por entrada no inversora) de tal manera que una de ellas sea inversora 4 (es decir crea un desfase de 90°) y otra no inversora 5 (no hay desfase).

Las ganancias teóricas ideales de los amplificadores son  $G = -\frac{R_f}{R_1}$  para la etapa inversora. Y  $G = 1 + \frac{R_f}{R_1}$  para la no inversora.

<sup>1</sup>Instrumento utilizado para visualizar y analizar formas de onda eléctricas.

<sup>2</sup>Dispositivo que se utiliza para medir magnitudes eléctricas como corriente, voltaje y resistencia.

<sup>3</sup>Dispositivo que proporciona una corriente o voltaje de salida regulable y estable.

<sup>4</sup>Dispositivo utilizado para generar señales eléctricas de forma controlada (en amplitud y frecuencia), como ondas sinusoidales, cuadradas, etc.

<sup>5</sup>Para ver las especificaciones vea la hoja de datos del fabricante <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741-mil.pdf>

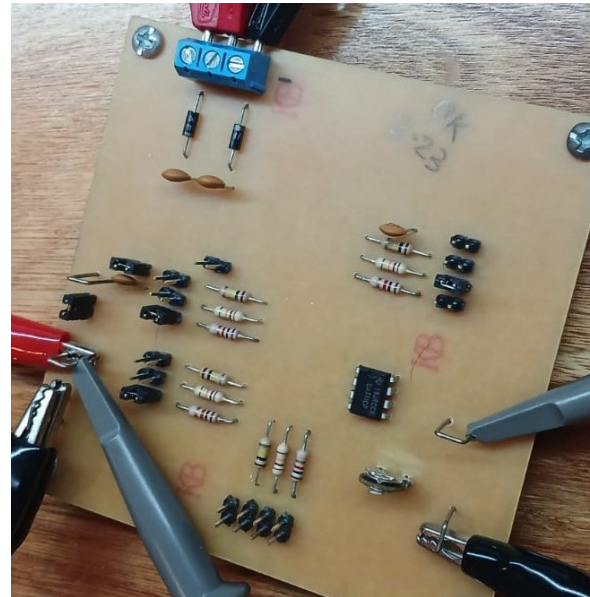


Fig. 1. Diagrama correspondiente a la placa de ensayos 1

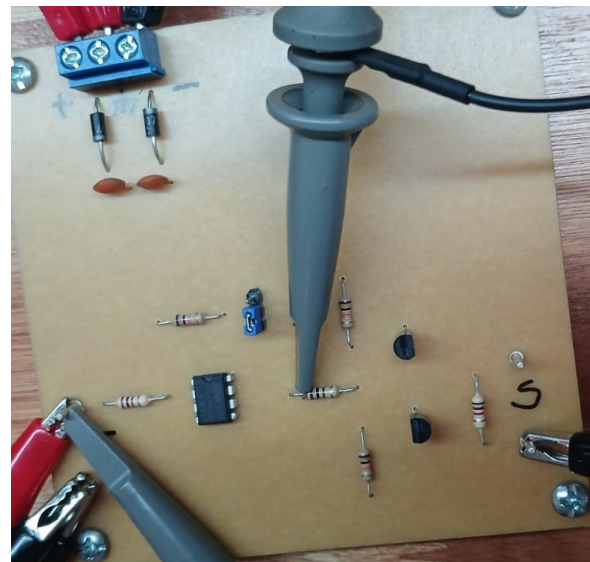


Fig. 2. Diagrama correspondiente a la placa de ensayos 1

Para poder construir estas topologías se configuraron los

*jumpers*<sup>6</sup> de la placa de pruebas 1. Posteriormente se midió la entrada y la salida del circuito con las sondas del osciloscopio, canal 1 en la entrada (*color amarillo en la pantalla*) y el 2 en la salida (*color azul en la pantalla*). Luego se conectó a la entrada el generador de señales y se alimentó la placa (+12V, GND y -12V) con la fuente regulable. De esta manera se pudo analizar la ganancia y la frecuencia de corte de -3dB del amplificador para diferentes valores de los resistores involucrados y en las dos topologías (inversora y no inversora).

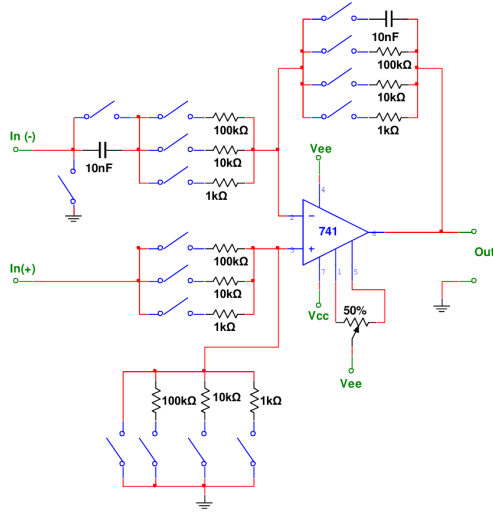


Fig. 3. Diagrama correspondiente a la placa de ensayos 1

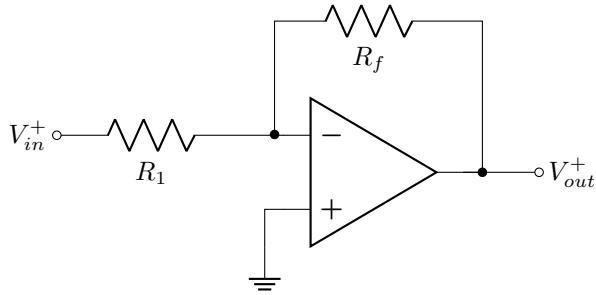


Fig. 4. Amplificador operacional en configuración inversora

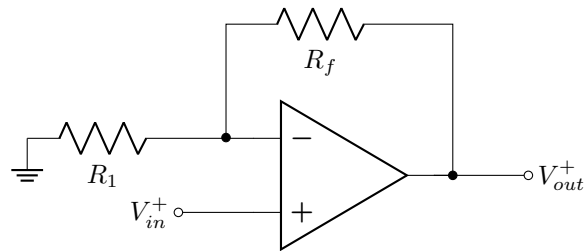


Fig. 5. Amplificador operacional en configuración no inversora

<sup>6</sup>Un *jumper* o *punte* es un elemento de electrónica que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico mediante terminales.

## II-C. Resultados placa de ensayos 1

TABLA I. Resultados de la topología inversora

$R_1$ (k $\Omega$ )	$R_f$ (k $\Omega$ )	$G$ (veces)	$f_{-3dB}$ (kHz)	$ G \cdot f_{-3dB} $
1	1	-1	800	800
1	10	-10	78	780
1	100	-100	8	800

TABLA II. Resultados de la topología no inversora

$R_1$ (k $\Omega$ )	$R_f$ (k $\Omega$ )	$G$ (veces)	$f_{-3dB}$ (kHz)	$ G \cdot f_{-3dB} $
1	1	2	381	762
1	10	11	75	825
1	100	101	8	808

De los resultados en las tablas I y II se puede observar que el producto ganancia - ancho de banda se conserva, hay dispersión en los resultados debido a la forma en que se hicieron las mediciones, pero se puede establecer una media de los datos como  $|G \cdot f_{-3dB}| = 795,83 \approx 800$ .

## III. ANÁLISIS DE NO LINEALIDAD

Con la placa de ensayos 2, cuya disposición de elementos se puede observar mejor en su diagrama circuital 7, se analizó con el osciloscopio la no linealidad que presenta la misma cuando no se realimenta desde la salida, es decir el *jumper* se encuentra entre los terminales 2 y 3, el resultado se puede apreciar en la imagen 6

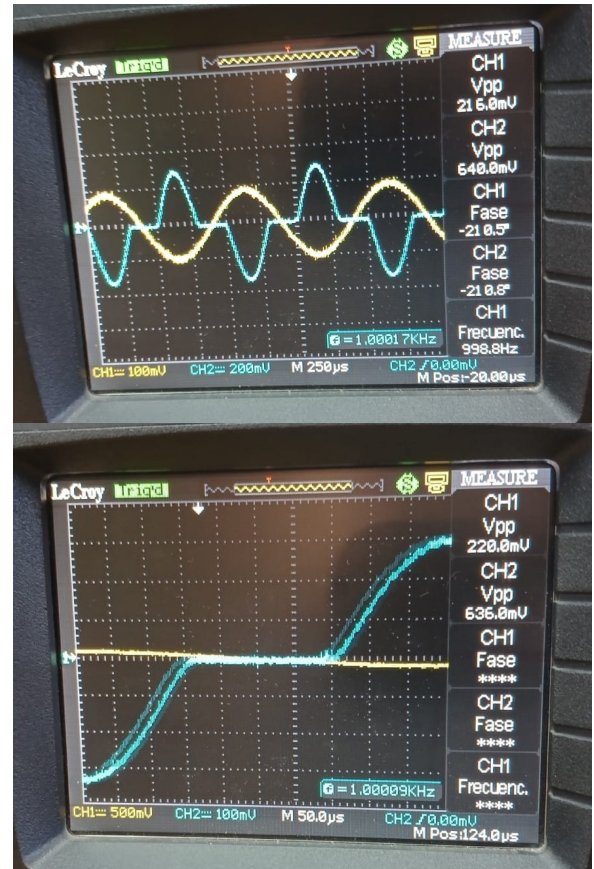


Fig. 6. Se observa la no linealidad en la señal de salida (azul)

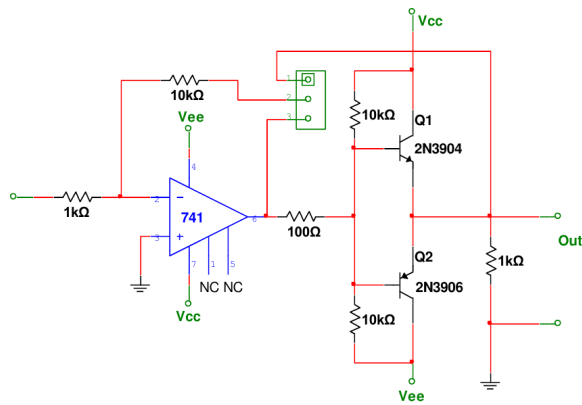


Fig. 7. Diagrama correspondiente a la placa de ensayos 2

El punto de no linealidad refiere a la parte donde es más horizontal la señal de salida, ya que no hay amplificación lineal en la salida para una señal de entrada, esto es debido a cómo se polarizan los transistores NPN y PNP. Pero luego de realimentar la salida, haciendo una conexión con el *jumper* entre los terminales 1 y 2, se puede observar que la no linealidad desaparece, y por lo tanto el sistema es más estable, los resultados se pueden apreciar en la imagen 8

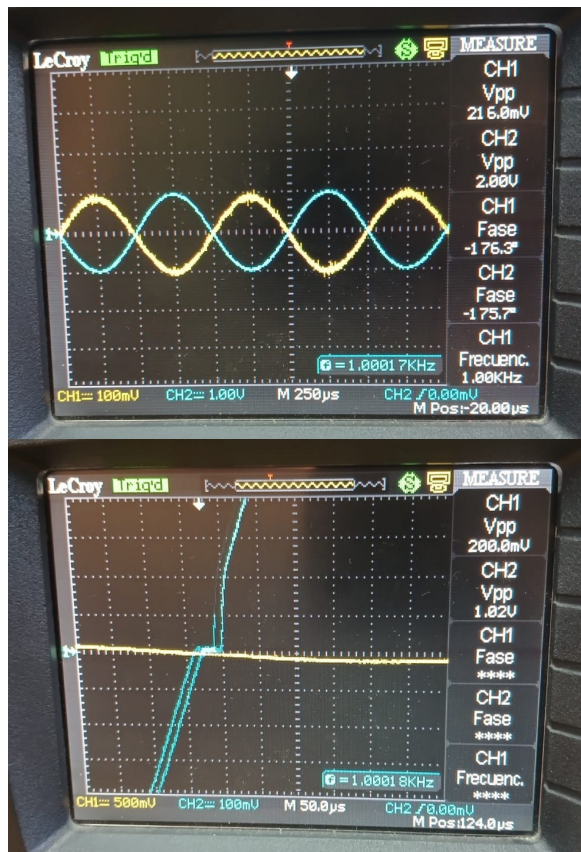


Fig. 8. Se observa la mejora de linealidad en la señal de salida (azul)